

Now input signal $\rightarrow I_D \cdot 10m\Omega$

$$I_D \cdot 0.01\Omega$$

0.1mV reference voltage $\rightarrow 0.1A \cdot 0.01\Omega$
 $\rightarrow 9mV$

$$R_2/R_1 = 1 \text{ or smaller}$$

$\frac{1}{R_2 C} \rightarrow$ Bandwidth for R_2/R_1 gain

~~330k~~ $330k \sim 120k$

~~330k~~ $\sim 2.25M$

$320k \sim 2.25M$ $2250k$
 $\frac{1}{A}$

$$2.25 \times 10^6 Hz = \frac{1}{R_2 C}$$

$$C = 1\mu$$

$$m\mu n = p$$

$$1n \times f$$

$$= \frac{1}{R_2 \times 10^9}$$

$$R_2 = \frac{1}{2.25 \times 10^6 \times 10^{-9}}$$

$$= \frac{10^3}{2.25}$$

$$= 444.4\Omega$$

if $C = 10p = 1 \times 10^{-11}C$

$$R_2 = \frac{1}{2.25 \times 10^6 \times 10^{-11}}$$

$$= 0.444 \times 10^5$$


$$= 44.4k\Omega$$

$$R_1 = 1.7\Omega$$

if $R_1 = 10k\Omega$

$$R_2 = 45560k$$

$$= 45M\Omega$$

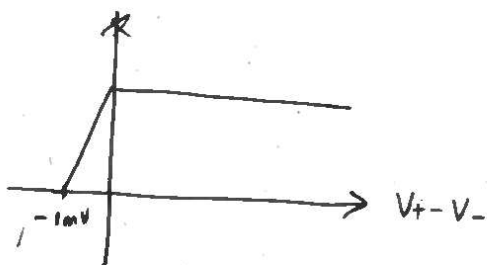

~~Va = Vc~~

$$V_{ac} = 5V \quad 5/0.1mV$$

$$= \frac{5000}{0.1} = 50000 \text{ Gain}$$

$$105mV \rightarrow$$

$$0.1mV \Rightarrow 4.1V \text{ output}$$

$$\frac{4.1}{0.1mV} = 4556 \text{ gain}$$

$$\text{output } 4.1V$$

$$\text{gain } 4.1V / 0.1mV$$

$$\text{Gain} = 120dB$$

$$20 \log(x) = 120$$

$$\log(x) = 6$$

$$x = 10^6$$

$$5 \times 10^4$$

$$1M$$

$$1\Omega$$

$$10M \rightarrow \frac{100\Omega}{10\Omega}$$

$$10M \leftarrow \frac{10\Omega}{10\Omega}$$

if $C = 1p = 1 \times 10^{-12}$

$$C = 0.1p$$

$$4.4MHz$$

$$R_2 = 444k\Omega \Rightarrow 4440k$$

$$R_1 = 1.7\Omega = 10m\Omega \Rightarrow 1000\Omega$$

$$\Rightarrow 0.1V \text{ ripple} \rightarrow 10m\Omega$$

$$\frac{0.1}{10m\Omega} = \frac{0.1}{0.01\Omega} = 10A$$

$$0.1V \rightarrow 1.044 \sim 0.954A$$

$$\text{ripple} = 0.09A$$

$$V = 0.09 \times 0.010\Omega$$

$$= \frac{9 \times 10^{-4} V}{2}$$

$$= 4.5 \times 10^{-4} V$$

For Parallel MOSFET \rightarrow 4 stages $\frac{5A}{4} = 1.25A$

$$1.25A \times 5\Omega = 6.25V$$

~~sense resistor limit~~



3 Ω resistor - sense

\downarrow
0.25 Ω min Load resistance $\frac{1V}{5A} = 0.25$

$$\frac{5}{0.25} = 20 \quad \log_2(20) = 4.32 \approx 5 \text{ stages}$$

$$\frac{5A}{5} = 1A \text{ per branch}$$

$$1 \times 5\Omega = 5V$$

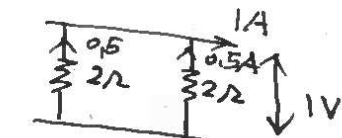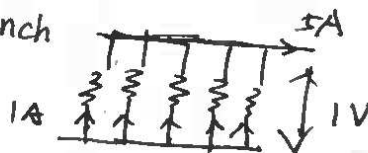

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$1.25$$

$$\frac{1}{5} \times 5 = 1\Omega$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \rightarrow 0.725$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \rightarrow 2.5$$

(4)

$$1.25$$

$$1.25$$

(8)

$$0.625$$

$$+ 0.625$$

$$\downarrow 16$$


$$0.3125$$

$$+ 0.3125$$

$$\downarrow 36$$

$$36$$

5 Ω sense resistor

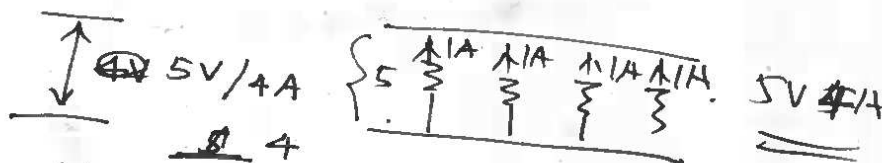

1A \rightarrow sense resistor

$$4A \quad I^2R = 0.25W$$

$$4^2 = 16 \times R = 0.25$$

$$R = \frac{0.25}{16}$$

power resistor

But if 4 stages \rightarrow each stage has 1A

$$\rightarrow 1\Omega \quad \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 4$$

5 stages

$$\frac{1}{4} = 0.25\Omega$$

each branch: $\frac{4}{5} = 0.8A$

$$1A \rightarrow I^2R \rightarrow R = 1\Omega$$

$$I^2R = 1W \quad \& \times (0.25W)$$

$$0.25W$$

$$0.2W$$

$$I^2 = 0.2$$

$$0.4A$$

$$(0.4)^2 \times 1 = 0.16W$$

$$V_{ref} = 1V$$

$$V_{input} = 1.00014V \sim 0.99987V \quad \left. \vphantom{V_{input}} \right\} 1V$$

$$+ 0.14mV \sim - 0.13mV \rightarrow \text{output} \quad V_{out} = 5.47442V$$

$$V_{cc} = 10V \quad V_{ss} = GND$$



$$\sim 5.47372V$$

$$Gain = \frac{5.47}{0.1 \times 10^{-3}} = \frac{5.47 \times 10^4}{54700} \times 2.25MHz$$

$$1mV \rightarrow 5$$



$$(0.5mV \rightarrow 5V)$$
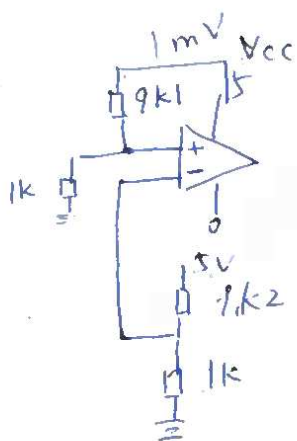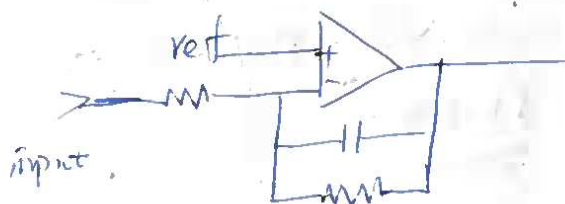
$$\frac{5}{0.5 \times 10^{-3}} = \frac{5}{5 \times 10^{-4}} = 10^4$$



$$5 \times \frac{1}{10.2} = 0.490V$$

$$5mV$$

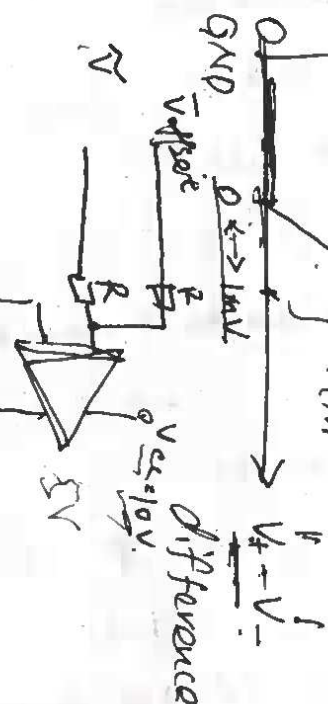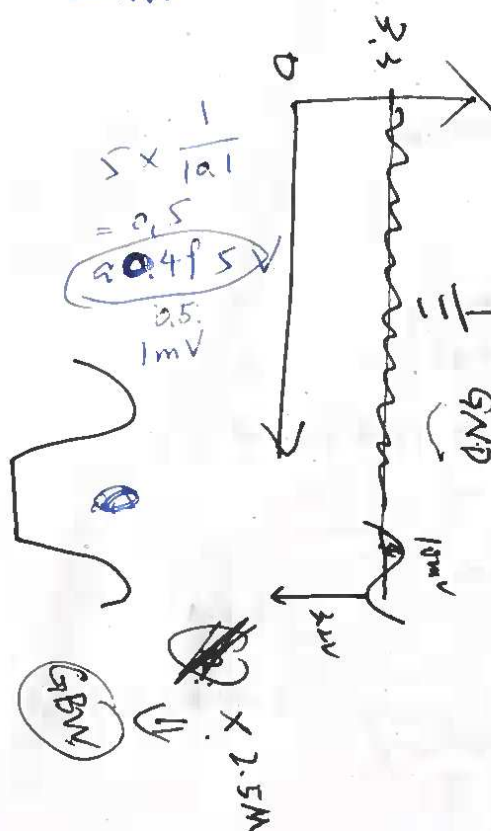

$$Gain \times Freq = GBW$$

