
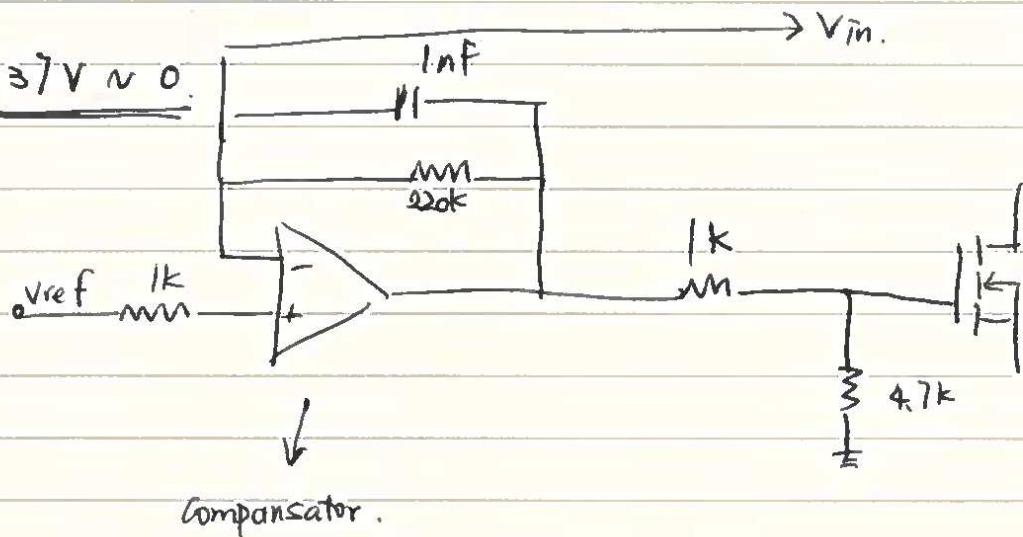


$$V_{ref} = 12 \times \frac{4.7k}{4.7k + 32k} \approx 12 \times \frac{?}{4.7k + 32k}$$

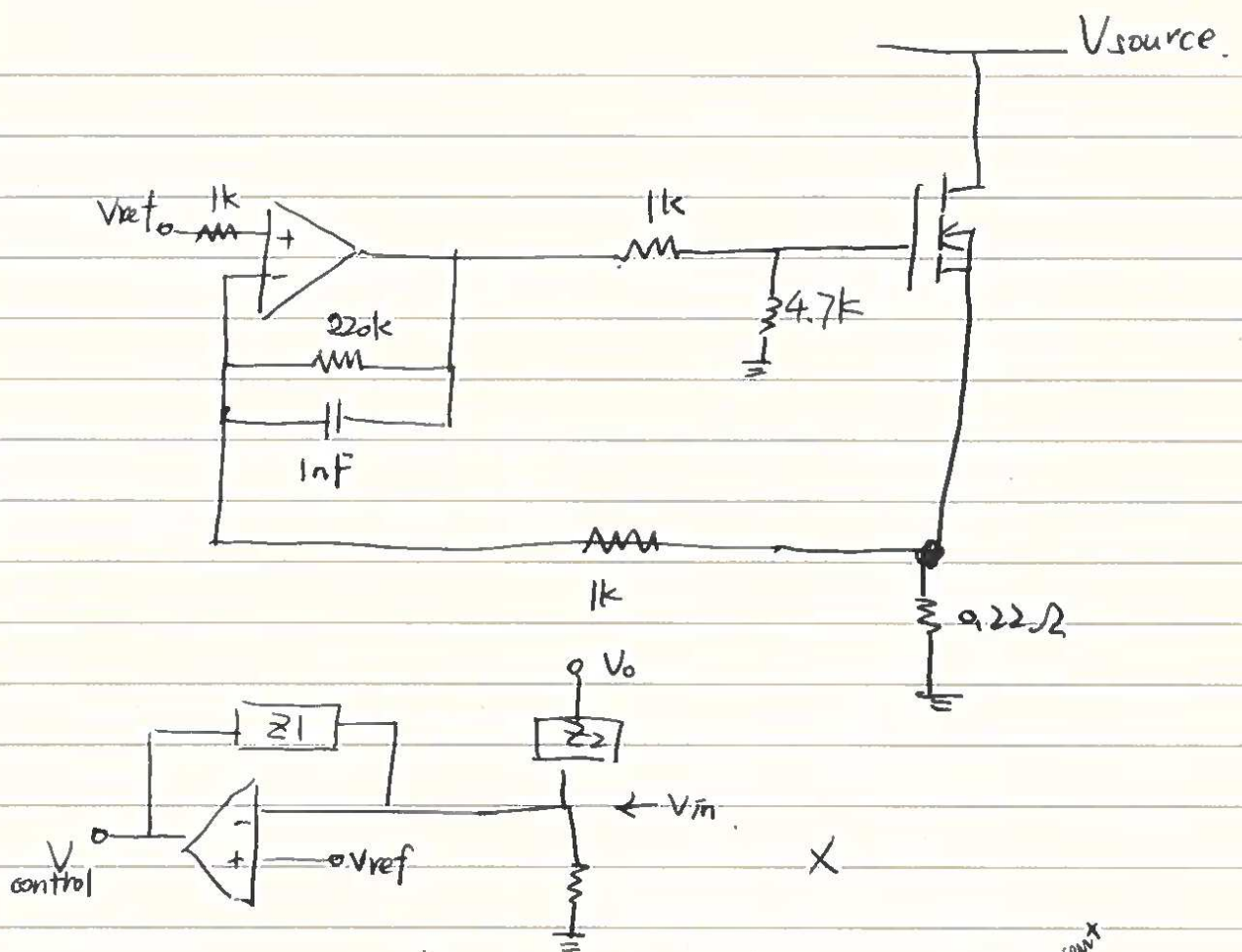
$$= \underline{\underline{1.537V \approx 0}}$$





Transfer function for op-amp design.

constant current

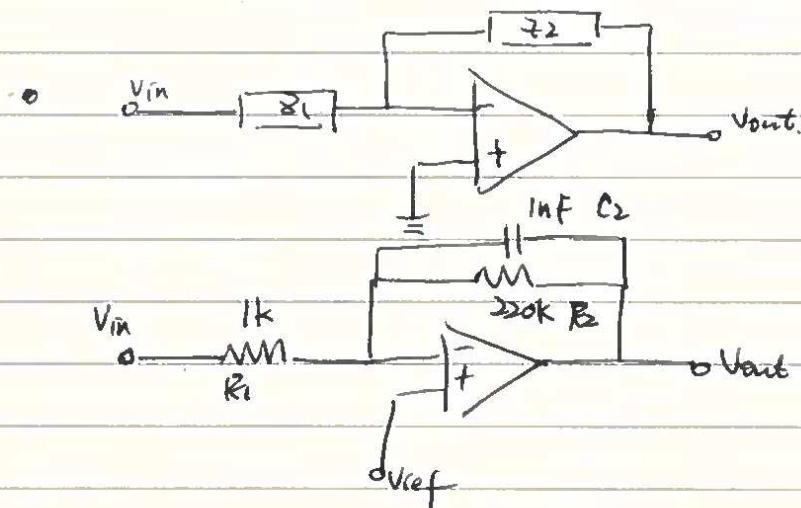

in μn .

$$1 \times 10^{-9} \times 220 \times 10^3 = 220 \times 10^{-6} = 0.22 \times 10^{-3}$$

Transfer function: $G_S(s) = - \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = - \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC_2}}{R_1}$

$$= - \frac{1}{R_1} \times \frac{1}{\frac{1}{R_2} + sC_2}$$

$$= - \frac{R_2}{R_1} \times \frac{1}{1 + sC_2R_2} = - \frac{R_2/R_1}{1 + sC_2R_2} = \frac{\frac{220k}{1k} = 220}{1 + s \cdot 1n \cdot 220k}$$

$$= \frac{R_2}{R_1} \times$$

Matlab. $sfs = tf([a, b, c], [A, B, C, D])$

$$\frac{as^2 + bs + c}{1 + as^2 + bs + c}$$

Common Current Mode

→ Common Resistance Mode

$$\frac{V_{\text{source}}}{2R} = \left(\frac{V_s}{2} \right) = \text{Current (varying depends on } V_{\text{source}})$$

Set resistance

$$\text{Voltage across } R_{\text{sense}} = 0.22 \times \frac{V_s}{2} = \frac{0.22}{2} \times V_s = 0.11 \cdot V_s$$

current I_d voltage across R_{sense}

if set $R = 20.2$

$$V_{\text{source}} = 1 \sim 5 \text{ V}$$

$$\text{Current} = \frac{[1 \sim 5]}{20} = [0.05 \sim 0.25] \text{ A}$$

$$V_{\text{sense}} = 0.22 \times [0.05 \sim 0.25]$$

$$= [11 \sim 55] \text{ mV}$$

$$\text{ratio} = \frac{[0.011 \sim 0.055]}{[1 \sim 5]}$$

$$\text{ratio} = \frac{11}{1000} \sim \frac{55}{1000} \rightarrow 100k$$

$$= \frac{11}{1000} \sim \frac{11}{1000}$$

$$\frac{B}{A+B} = \frac{11}{1000}$$

$$A-B = 989 = 11$$

$$0.00275$$

For 4 stages → 0.1 A → 0.025 A per branch

$$4 \text{ V} / 0.025 = 80.2$$

$$\frac{0.22}{80} \times V_s =$$

$$2.75 \times 10^{-3} \text{ ratio} = \frac{0.00275}{100k}$$

$$\frac{0.021}{4.4}$$

$$\frac{0.1}{4}$$

$$= 0.025 \text{ A}$$

$$0.025$$

$$10 \text{ V} \rightarrow 0.22 \rightarrow 1 \text{ A}$$

$$0.022 \rightarrow 0.1 \text{ A}$$

$$0.0022 \rightarrow 0.025 \text{ A}$$